

CIE - 3

Page No.:

Date: 11

Name: Aniket Uday Supekar

PRN: 22110125 Roll No: 213045

ECA, 10/12/22

1)

⇒ Given,

$$I_{DQ} = 0.3 \text{ mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

$$V_D = 3 \text{ V}$$

$$k = 0.24 \text{ mA/V}^2$$

$$0.3 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 0.24 \times 10^{-3} \times V_o^2$$

$$V_{th} = 1 \text{ V}$$

$$V_{GS} = ?$$

$$V_o = 1.581 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{GS} = V_{in} + V_o$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.24$$

$$V_{GS} = 1 + 1.581$$

$$V_{GS} = 2.581 \text{ V}$$

2)

$$k_n = 1 \text{ mA/V}^2, V_{GS} = 0.99 \text{ V}, V_{th} = 0.4 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = ?$$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$
$$= \frac{1}{2} \times 1 \times (0.99 - 0.4)^2$$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} (0.99 - 0.4)^2$$

$$I_{DQ} = 0.174 \text{ mA}$$

3)

$\Rightarrow \lambda = 0.02 \quad I_{BQ} = 0.174 \text{ mA}$

$r_o = ?$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{1}{0.02 \times 0.174 \times 10^{-3}}$$

$r_o = 287356.3218$

$r_o = 287 \text{ kohm}$

4)

$\Rightarrow A_v = -100, R_1 = 15 \text{ k}\Omega, R_o = 20 \text{ k}\Omega, \beta = -0.25$

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-100}{1 + (-0.25)(-100)}$$

$A_f = -3.84$

5)

$\Rightarrow A_v = 100, BW = 200 \text{ kHz}, \beta = 0.05, BW_f = ?$

$\omega_f = BW_f = BW (1 + \beta A_v)$

$= 200 \text{ kHz} [1 + (0.05)(100)]$

$BW_f = 1200 \text{ kHz}$

$BW_f = 1.2 \text{ MHz}$

$$A = -100, R_1 = 15 \text{ k}\Omega, R_o = 20 \text{ k}\Omega, \beta = -0.25$$

$$Z_{if} = Z_i (1 + \beta A)$$

$$= 15 \text{ k}\Omega (1 + 100 \cdot 15 \text{ k}\Omega (1 + (-0.25)(-100)))$$

$$Z_i = 390000$$

$$Z_i = 390 \text{ k}\Omega$$

$$f = 500 \text{ Hz}, R = 7.5 \text{ k}\Omega, C = ?$$

$$f = \frac{1}{2\pi RC \sqrt{2N}} \quad \frac{1}{2\pi \sqrt{6} CR} \quad f = \frac{1}{2\pi RC \sqrt{6}}$$

$$C = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{6} \times 7.5 \times 10^3} \quad C = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 7.5 \times 10^3 \times 500 \times \sqrt{6}}$$

$$C = 1.73 \times 10^{-8} = 0.01 \times 10$$

$$= \underline{0.01 \text{ mF}}$$

0.001.73

$$V_{DD} = 5 \text{ V}, R_D = 7 \text{ k}\Omega, V_{th} = 0.8 \text{ V}, k_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$I_{DQ} = 0.5 \text{ mA}, \lambda = 0$$

$$g_m = \sqrt{2k_n I_{DQ}} = \sqrt{2 \times 2 \times 0.5 \times 10^{-3}} = \underline{1.41}$$

$$A_1 = -g_m R_D = -1.4 \times 7 = \underline{-9.87}$$