

Name: Aniket Supekar Roll No: 213045  
PRN : 22110125 CIE ECA.

Q)  $\Rightarrow$

$L = 0.1 \text{ H}$ ,  $R = 10 \Omega$ ,  $C = 0.1 \mu\text{F}$

$Q = \frac{\omega L}{R}$

$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 0.1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8}}}$

$Q = \frac{0.01 \times 0.1}{10}$

$\omega = \frac{1}{10^{-2}} = 100 \text{ rad/s}$

$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{0.1}{0.1 \times 10^{-6}}} = 100$

Q)  $\Rightarrow$

$R = 12 \Omega$   $C = 40 \mu\text{F}$   $L = 8 \text{ mH}$

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{8 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-6}}}$

$f = \frac{1}{6.28 \sqrt{320 \times 10^{-9}}} = \frac{1}{6.28 \times 17.88 \times 0.00003162}$

$f = \frac{1}{0.00355}$

$f = 218.6 \text{ Hz}$



Q 7) Given,  $\Delta V = 3.1 - 3 = 0.1 \text{ V}$   
 $\Delta I = 1.3 - 1 = 0.3 \text{ mA}$   
 $\therefore g_m = \frac{\Delta I}{\Delta V_{GS}} = \frac{0.3 \times 10^{-3}}{0.1} = 3 \text{ mA/V}^2$   
 $= \underline{3000 \mu \text{ mho}}$

Q 8) Given  
 $I_{DSS} = 3 \text{ mA}$ ,  $V_{GS(off)} = -6 \text{ V}$ ,  $g_m(\text{max}) = 5000 \mu \text{ S}$   
 $g_m = ?$  for  $V_{GS} = -4 \text{ V}$ ,  $I_D = ?$

$$g_m = g_{m0} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right) = 5000 \mu \text{ S} \left( 1 - \frac{-4}{-6} \right)$$

$$= 5000 \mu \text{ S} (1/3) = \underline{1667 \mu \text{ S}}$$

also,

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 3 \text{ mA} \left( 1 - \frac{-4}{-6} \right)^2$$

$$= \underline{333 \mu \text{ A}}$$

Q 9)  $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ,  $V_p = 4 \text{ V}$ ,  $I_D = ?$  for  $V_{GS} = 1 \text{ V}$ .

$$I_D = 10 \times 10^{-3} \left( 1 - \frac{1}{4} \right)^2 = \underline{5.6 \text{ mA}}$$

$$\text{as } I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Q 10)  $V_p = 4 \text{ V}$ ,  $V_{GS} = 1 \text{ V}$   
 $V_{DS} = V_p - V_{GS}$

$$\boxed{V_{DS} = 3 \text{ V}}$$



Q) Given

$$I_{DSS} = 2 \text{ mA} \quad V_p = 4 \text{ V}, V_{GS} = -2 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 = 2 \times 10^{-3} \left( 1 - \frac{-2}{4} \right)^2 \\ &= 2 \times 10^{-3} \left( -2 / -4 \right)^2 = 2 \times 10^{-3} \times \frac{4}{16} \\ &= 2 \times 10^{-3} \times 0.25 \\ &= \underline{0.5 \text{ mA}} \end{aligned}$$

Q) Given,

$$I_D = 5 \text{ mA}, I_{DSS} = 10 \text{ mA} \quad V_{GS(\text{off})} = -6 \text{ V} \\ V_{GS} = ?, V_p = ?$$

$$I_D = I_{DSS} \left[ 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right]^2$$

$$5 = 10 \left[ 1 + \frac{V_{GS}}{6} \right]^2 \quad \boxed{V_{GS} = -1.76 \text{ V}}$$

$$V_p = -V_{GS(\text{off})} = -(-6)$$

$$\boxed{V_p = 6 \text{ V}}$$